

# 浙江大学

## 本科实验报告

课程名称:	计算机逻辑设计基础
姓 名:	仇国智
学 院:	竺可桢学院
专 业:	计算机科学与技术
学 号:	3220102181
指导教师:	董亚波

2023 年 11 月 10 日

## 一、实验目的和要求

### 1 实验目的

- 1.1 掌握锁存器与触发器构成的条件和工作原理
- 1.2 掌握锁存器与触发器的区别
- 1.3 掌握基本 SR 锁存器、门控 SR 锁存器、D 锁存器、SR 锁存器、D 触发器的基本功能
- 1.4 掌握基本 SR 锁存器、门控 SR 锁存器、D 锁存器、SR 锁存器存在的时序问题

### 2 实验任务

- 2.1 实现基本 SR 锁存器，验证功能和存在的时序问题
- 2.2 实现门控 SR 锁存器，并验证功能和存在的时序问题
- 2.3 实现 D 锁存器，并验证功能和存在的时序问题
- 2.4 实现 SR 主从触发器，并验证功能和存在的时序问题
- 2.5 实现 D 触发器，并验证功能


## 二、实验内容和原理

### 1 实验内容

- 1.1 实现基本 SR 锁存器，验证功能和存在的时序问题
- 1.2 实现门控 SR 锁存器，并验证功能和存在的时序问题
- 1.3 实现 D 锁存器，并验证功能和存在的时序问题
- 1.4 实现 SR 主从触发器，并验证功能和存在的时序问题
- 1.5 实现 D 触发器，并验证功能


### 2 实验原理

 - 2.1 构成锁存器的充分条件：能长期保持给定的某个稳定状态；有两个稳定状态：0、1；在一定条件下能随时改变逻辑状态，即：置 1 或置 0。最基本的锁存器有：SR 锁存器、D 锁存器。锁存器有两个稳定状态，又称双稳态电路。
- 2.2 将两个具有 2 输入端的反向逻辑器件的输出与输入端交叉连起来，另一个输入端作为外部信息输出端，就构成最简单的 SR 锁存器




$RS$	$Q\bar{Q}$	说明
00	$Q\bar{Q}$	保持
01	10	置1
10	01	置0
11	00	未定义

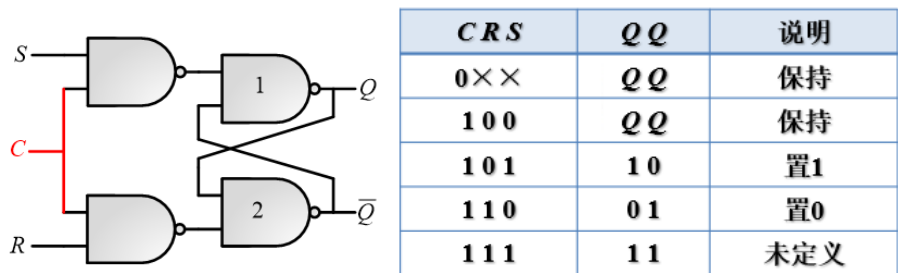2.3 门控 SR 锁存器：在 SR 锁存器的基础上，增加使能信号 C 控制存储数据的更新。



 
2.4 基本 SR 锁存器缺点：存在不确定状态。解决方法：消除不确定状态。只需 1 个数据输入端 D，输出端 Q 等于输入端 D，采用电平控制 C。




2.5 D 锁存器的缺点：存在空翻现象——如果 D 锁存器直接用在时序电路中作为状态存储元件，当使能控制信号有效时，会导致该元件内部的状态值随时多次改变，而不是保持所需的原始状态值。解决方法：消除空翻现象，使每次触发仅使锁存器的内部状态仅改变一次

2.6 SR 主从触发器：由两个钟控 S-R 锁存器串联构成，第二个锁存器的时钟通过反相器取反。当  $C=1$  时，输入信号进入第一个锁存器（主锁存器）；当  $C=0$  时，第二个锁存器（从锁存器）改变输出；从输入到输出的通路被不同的时钟信号值(C

= 1 和 C = 0)所断开。

 

2.7 正边沿维持阻塞型 D 触发器：避免小脉冲带来的一次性采样问题。

 

异步控制		上升沿触发			
R	S	C <sub>P</sub>	D	Q	Q̄
0	1	×	×	0	1
1	0	×	×	1	0
1	1	↑	0	0	1
1	1	↑	1	1	0

### 三、实验过程和数据记录

#### 1 实现并验证功能，并验证功能


##### 1.1 原理图方式设计，并仿真验证功能

```
`timescale 1ns / 1ps
module SR_LATCH(
input wire S,R,
output wire Q,Q_N
);
assign Q=~(S&Q_N);
assign Q_N=~(Q&R);
endmodule
`timescale 1ns / 1ps
module SR_LATCH_test1 ();
```

```

reg S, R;
wire Q, Q_N;
SR_LATCH test1 (
    S,
    R,
    Q,
    Q_N
);
initial begin
    R = 1;
    S = 1;
    #50;
    R = 1;
    S = 0;
    #50;
    R = 1;
    S = 1;
    #50;
    R = 0;
    S = 1;
    #50;
    R = 1;
    S = 1;
    #50;
    R = 0;
    S = 0;
    #50;
    R = 1;
    S = 1;
    #50;
end
endmodule

```

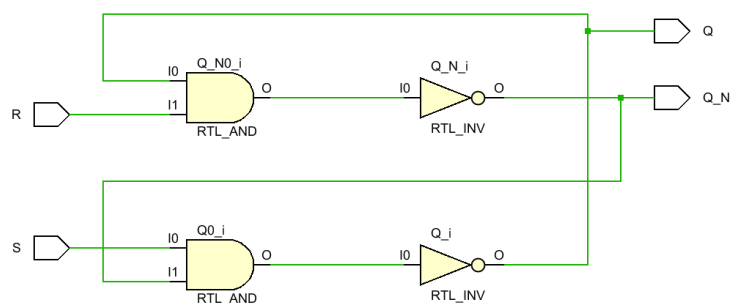

```

`timescale 1ns / 1ps


```



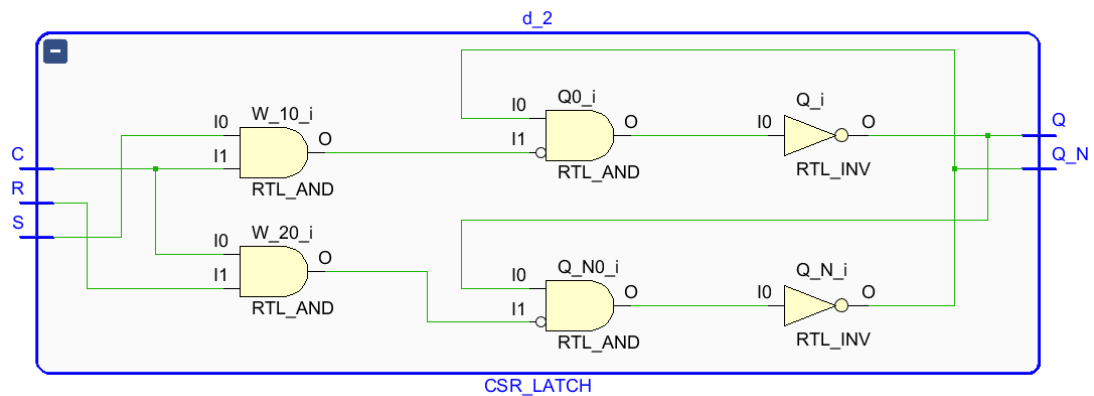2.1 用原理图方式实现，并仿真验证功能。

实现

```
`timescale 1ns / 1ps
module CSR_LATCH(
input C,S,R,
output Q,Q_N
);
wire W_1,W_2;
assign W_1=~(S&C);
assign W_2=~(C&R);
assign Q=~(Q_N&W_1);
assign Q_N=~(Q&W_2);
endmodule
```




仿真

```
`timescale 1ns / 1ps
module CSR_LATCH_test2 ();
reg C, S, R;
wire Q, Q_N;
CSR_LATCH test2 (
C,
S,
R,
Q,
Q_N
);
initial begin
```

```
C = 1;
R = 1;
S = 1;
#50;
R = 1;
S = 0;
#50;
R = 0;
S = 0;
#50;
R = 0;
S = 1;
#50;
R = 0;
S = 0;
#50;
R = 1;
S = 1;
#50;
C = 0;
R = 1;
S = 1;
#50;
R = 1;
S = 0;
#50;
R = 0;
S = 0;
#50;
R = 0;
S = 1;
#50;
R = 0;
S = 0;
#50;
R = 1;
S = 1;
#50;

end
endmodule
```



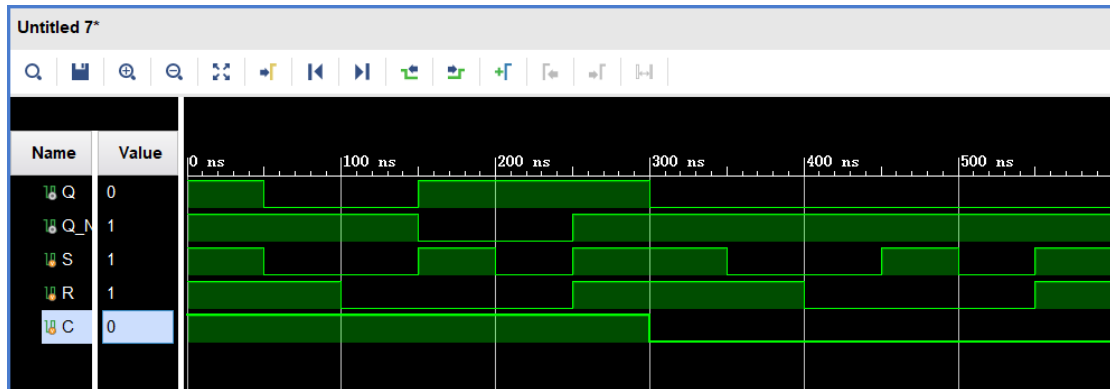


### 3 实现 D 锁存器，并验证功能和存在的时序问题
 
#### 3.1 用原理图方式实现，并且仿真验证功能和时序问题

实现

```
`timescale 1ns / 1ps
module D_FLIPFLOP(
input wire D,Cp,S,R,
output wire Q,Q_N
);
wire W_1,W_2,W_3,W_4;
assign W_1=~(~R&D&W_3);
assign W_2=~(~S&W_1&W_4);
assign W_3=~(Cp&W_4&W_1);
assign W_4=~(Cp&~R&W_2);
assign Q=~(~S&W_4&Q_N);
assign Q_N=~(Q&~R&W_3);
endmodule
```




仿真

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```

module D_LATCH_test3 ();
    reg D, C;
    wire Q, Q_N;
    D_LATCH test3 (
        D,
        C,
        Q,
        Q_N
    );
    initial begin
        D = 0;
        C = 1;
        #50;
        D = 1;
        #50;
        C = 0;
        D = 0;
        #50;
        D = 1;
        #50;
    end
endmodule

```

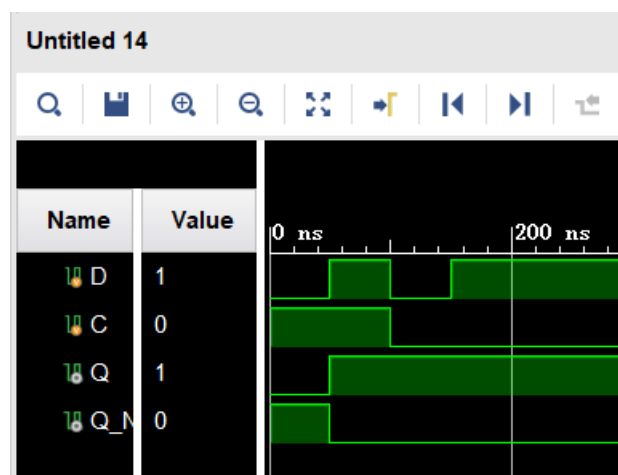

时序问题（空翻）

```


`timescale 1ns / 1ps
module D_LATCH_test3 ();
    reg C,sign;
    wire D, Q, Q_N;
    D_LATCH test3 (

```

```

        D,
        C,
        Q,
        Q_N
    );
    assign D=sign|Q_N;
    /*D_LATCH test3 (
        D,
        C,
        Q,
        Q_N
    );
    initial begin
        D = 0;
        C = 1;
        #50;
        D = 1;
        #50;
        C = 0;
        D = 0;
        #50;
        D = 1;
        #50;
    end*/
    initial begin
        C=1;
        sign=1;
        #100;
        sign=0;
    end
endmodule

```

 


#### 4 实现 SR 主从触发器，并验证功能和存在的时序问题

##### 4.1 原理图实现 SR 主从触发器，并且仿真验证功能和存在的时序问

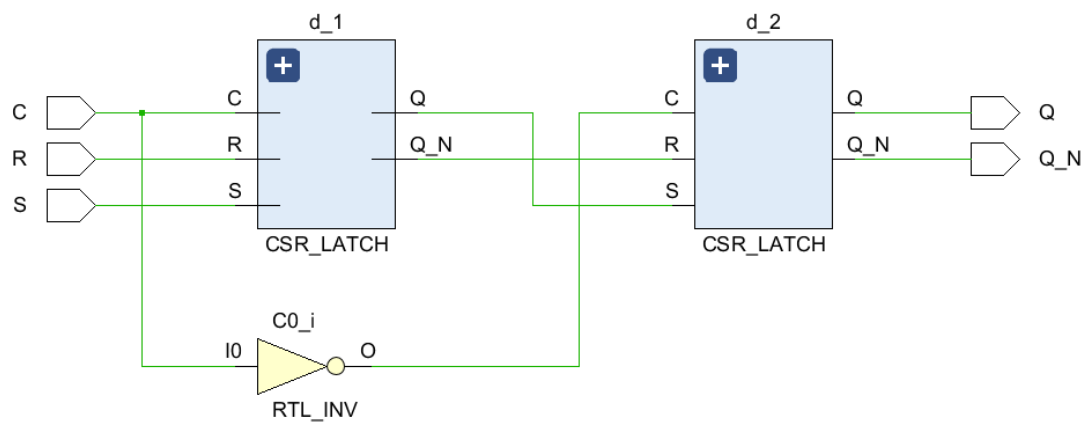题

实现

```
`timescale 1ns / 1ps
module MS_FLIPFLOP(
input wire S,R,C,
output Q,Q_N
);
wire W_1,W_2;
CSR_LATCH d_1(C,S,R,W_1,W_2),d_2(~C,W_1,W_2,Q,Q_N);
endmodule
```




仿真和时序问题（单次采样）

```
`timescale 1ns / 1ps
module MS_FLIPFLOP_test5 ();
reg C, S, R;
wire Q, Q_N;
MS_FLIPFLOP test5 (
    S,
    R,
    C,
    Q,
    Q_N
);
initial begin
    R = 1;
    S = 0;
    #50;
    R = 0;
    S = 1;
end
```

```

    #50 R = 0;
    S = 0;
    #5;
    R = 1;
    S = 0;
    #5;
    R = 0;
    S = 0;
    #40;
    R = 0;
    S = 1;
    #50;
    R = 1;
    S = 0;
    #50;
    R = 0;
    S = 0;
    #50;
end
always begin
    C = 0;
    #20;
    C = 1;
    #20;
end
endmodule

```

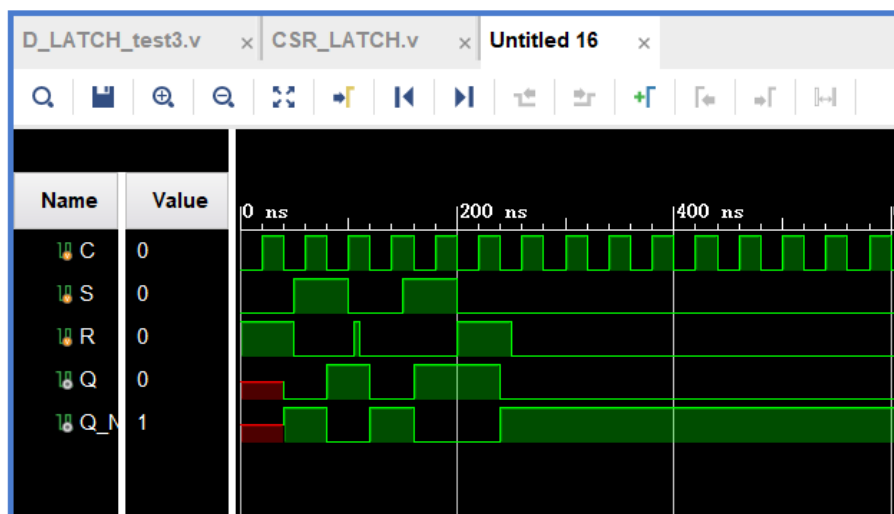


## 5 实现 D 触发器，并验证功能
 
### 5.1 用原理图实现并且仿真来验证功能

实现

```
`timescale 1ns / 1ps
module D_FLIPFLOP(
input wire D,Cp,S,R,
output wire Q,Q_N
);
wire W_1,W_2,W_3,W_4;
assign W_1=~(~R&D&W_3);
assign W_2=~(~S&W_1&W_4);
assign W_3=~(Cp&W_4&W_1);
assign W_4=~(Cp&~R&W_2);
assign Q=~(~S&W_4&Q_N);
assign Q_N=~(Q&~R&W_3);
endmodule
```




仿真

```
`timescale 1ns / 1ps
module D_FLIPFLOP_test6 ();
reg D, Cp,S,R;
wire Q, Q_N;
D_FLIPFLOP test6 (
D,
Cp,
S,
R,
Q,
Q_N
);
endmodule
```

```
initial begin
    S=0;R=0;
    D = 0;
    #150;
    D = 1;
    #150;
    S=0;R=1;
    #150
    S=1;R=0;
end

always begin
    Cp = 0;
    #50;
    Cp = 1;
    #50;
end

endmodule
```

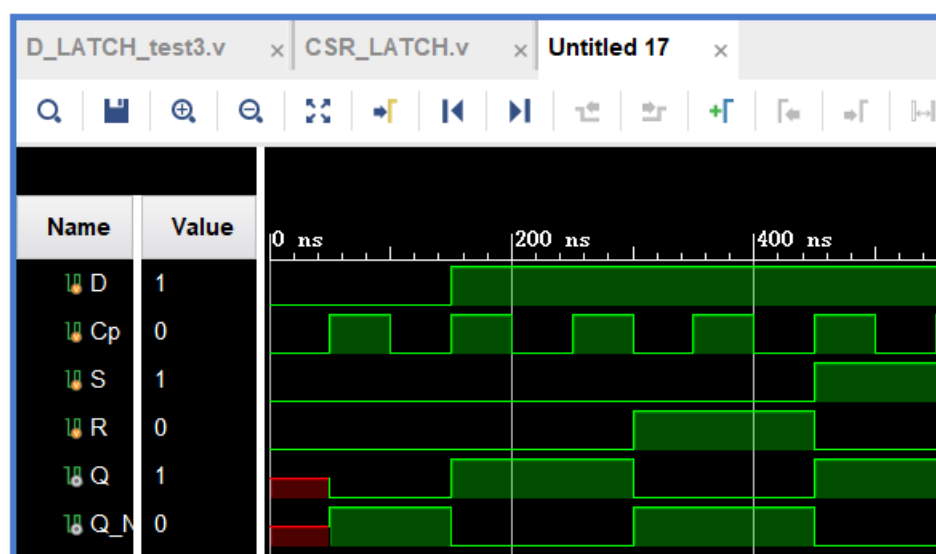

#### 四、实验结果分析

实验的仿真波形符合预期。D 锁存器仿真波形后半段空翻因剧烈震荡无仿真线显示。

#### 五、讨论与心得

采取上边沿触发的 D 触发器抗干扰能力强。